

БГУИР

Кафедра ЭВМ

Отчет по лабораторной работе № 2

Тема: «Исследование работы коммутационных логических элементов»

Выполнил:

Проверил:

Минск 2023

1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Целью работы является изучить работу коммутационных логических элементов.

2 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ К РАБОТЕ

Работа выполняется на базовом лабораторном стенде NI ELVIS II с использованием модуля dLab2, dLab3, dLab4, dLab5, dLab6 для исследования работы коммутационных логических элементов.

В процессе выполнения данной лабораторной работы требуется выполнить следующие задачи:

- получить таблицы истинности следующих коммутационных логических элементов: шифратор, дешифратор, мультиплексор, сумматор, цифровой компаратор;
- получить временные диаграммы состояний входных и выходных сигналов;
- определить, какой логический сигнал на входе управления «Е» шифратора, дешифратора, мультиплексора является активным.

3 КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

3.1 Шифратор

Шифратором (Coders — CD) $M \times N$ называют комбинационное устройство с M входами и N выходами, преобразующее M -разрядный унитарный код в N -разрядный двоичный код.

По уровню входных и выходных сигналов выделяют:

- полные шифраторы, число входов которых $M = 2^N$;
- неполные шифраторы, имеющие число входов $M < 2^N$.

По числу входов различают:

- шифраторы высокого уровня, активные сигналы на входах и выходах которых имеют уровень логической единицы;
- шифраторы низкого уровня, активные входные и выходные сигналы которых соответствуют уровню логического нуля.

Условное графическое обозначение шифратора высокого и низкого уровней показано на рисунке 3.1.

 


Рисунок 3.1 – Условное графическое обозначение шифратора высокого и низкого уровней

Состояние выходных сигналов G и EO шифратора описывается следующими уравнениями:

$$G = E \vee \bar{E} \cdot X_0 \cdot X_1 \cdot X_2 \cdot X_3 \cdot X_4 \cdot X_5 \cdot X_6 \cdot X_7,$$

$$EO = \overline{\bar{E} \cdot X_0 \cdot X_1 \cdot X_2 \cdot X_3 \cdot X_4 \cdot X_5 \cdot X_6 \cdot X_7}.$$

3.2 Дешифратор

Дешифратором (Decoder — DC) $M \times N$ называют комбинационное устройство с M входами и N выходами, преобразующее M -разрядный двоичный код в N -разрядный унитарный код. В дешифраторах высокого уровня унитарный код содержит единственную 1, в дешифраторах низкого уровня — единственный 0.

Дешифратор с максимальным числом $N = 2^M$ выходов называется полным ($M \times 2^M$), а с числом выходов $N < 2^M$ — неполным.

Входные сигналы дешифратора описываются соотношениями:

$$Y_0 = \bar{X}_1 \wedge \bar{X}_2, Y_1 = \bar{X}_1 \wedge X_2, Y_2 = X_1 \wedge \bar{X}_2, Y_3 = X_1 \wedge X_2.$$

Формирование выходных сигналов дешифратора с учетом сигнала управления описывается следующим образом:

$$Y_0 = \bar{E} \wedge \bar{X}_1 \wedge \bar{X}_2, Y_1 = \bar{E} \wedge \bar{X}_1 \wedge X_2, Y_2 = \bar{E} \wedge X_1 \wedge \bar{X}_2, Y_3 = \bar{E} \wedge X_1 \wedge X_2.$$

На рисунке 3.2 приведено условное графическое обозначение полного дешифратора высокого уровня.

 


Рисунок 3.2 – Условное графическое обозначение полного дешифратора высокого уровня

3.3 Мультиплексор

Мультиплексором (Multiplexer-MUX) $M \times 1$ называют комбинационное устройство с M информационными (X_0, X_1, \dots, X_{M-1}), K адресными (A_0, A_1, \dots, A_{K-1}) входами и одним выходом (Y), которое осуществляет передачу сигнала с заданного адресным кодом информационного входа на его выход.

В зависимости от соотношения числа информационных входов M и числа адресных входов K мультиплексоры делятся на полные и неполные. Если выполняется условие $M=2^k$, то мультиплексор будет полным. Если это условие не выполняется, т.е. $M < 2^k$, то мультиплексор будет неполным.

На рисунке 3.3 представлено условно графическое обозначение мультиплексора 4×1 с инверсным входом разрешения E и прямым выходом Y , представляющий собой половину микросхемы мультиплексора КР555КП2.

 


Рисунок 3.3 – Условное графическое обозначение мультиплексора 4×1 с инверсным входом разрешения E и прямым выходом Y

Выражение для выходной функции такого мультиплексора можно записать в виде:

$$Y = \bar{E} \wedge (X_0 \wedge \bar{A_0} \wedge \bar{A_1} \vee X_1 \wedge A_0 \wedge \bar{A_1} \vee X_2 \wedge \bar{A_0} \wedge A_1 \bar{A_1} \vee X_3 \wedge A_0 \wedge A_1),$$

где X_0, X_1, X_2, X_3 – информационные входы мультиплексора;

A_0, A_1 – адресные входы мультиплексора;

E – вход разрешения.

3.4 Сумматор

Сумматоры предназначены для выполнения арифметических операций сложения и вычитания как двоичных, так и десятичных чисел.

По виду выполняемой операции можно выделить две группы сумматоров:

- сумматоры, выполняющие сложение положительных чисел (без учета знака числа);
- сумматоры, выполняющие сложение положительных и отрицательных чисел. Такие устройства называют сумматорами-вычитателями. Они могут работать в режиме алгебраического (с учетом знака) суммирования и вычитания чисел.

На рисунке 3.4 представлено условное графическое обозначение полного одноразрядного двоичного сумматора.

 


Рисунок 3.4 – Условное графическое обозначение полного одноразрядного двоичного сумматора

3.5 Цифровым компаратором

Цифровым компаратором называется комбинационное устройство, предназначенное для сравнения двух двоичных чисел и формирования результата в виде цифровых сигналов.

Компараторы делятся на две группы:

- схемы проверки равнозначности кодов;
- схемы сравнения кодов.

На рисунке 3.5 представлено условно графическое обозначение компаратора.

 


Рисунок 3.5 – Условно графическое обозначение компаратора

Схемы проверки равнозначности кодов имеют на входе две переменные А и В, каждая из которых содержит М двоичных разрядов, и один выход Y. При сравнении на равенство осуществляется поразрядное сравнение двух чисел, что позволяет затем сформировать на выходе всей схемы активный сигнал $Y=1$ при равенстве входных чисел. Функционирование схемы по каждому разряду подчиняется таблице истинности представленное на рисунке 3.6. В этой таблице A_i и B_i являются i-тыми разрядами многоразрядных двоичных чисел А и В, а Y_i - результатом сравнения разрядов с номером i.

A_i	B_i	y_i
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Рисунок 3.6 – Таблица истинности схемы проверки равнозначности кодов

Многоразрядные двоичные числа будут равны, если выполняется равенство в каждом разряде, то есть $Y_i=1$ для каждого разряда. Чтобы сформулировать окончательный результат сравнения многоразрядных чисел достаточно вычислить конъюнкцию:

$$Y=y_1 \wedge y_2 \wedge \dots \wedge y_m,$$

где М - число разрядов в сравниваемых числах, Y - результат сравнения.

4 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ

4.1 Шифратор

Условное графическое обозначение шифратора представлено на рисунке 4.1.

 


Рисунок 4.1 – Условное графическое обозначение шифратора

Таблица истинности шифратора с установленным на входе «Е» логический сигнал 0 изображена на рисунке 4.2.

	E	X7	X6	X5	X4	X3	X2	X1	X0	Y2	Y1	Y0	G	E0
War 1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
War 2	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1
War 3	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	1
War 4	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	0	1
War 5	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	1
War 6	0	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	0	1
War 7	0	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	0	0	1
War 8	0	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	1
War 9	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1

Рисунок 4.2 – Таблица истинности шифратора с установленным на входе «Е» логический сигнал 0

Исходя из вышеперечисленных данных, была построена диаграмма состояний шифратора с установленным на входе «Е» логический сигнал 0 предоставленная на рисунке 4.3.

 


Рисунок 4.3 – Диаграмма состояний шифратора с установленным на входе «Е» логический сигнал 0

Таблица истинности шифратора с установленным на входе «Е» логический сигнал 1 изображена на рисунке 4.4.

	E	X7	X6	X5	X4	X3	X2	X1	X0	Y2	Y1	Y0	G	E0
War 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
War 2	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1
War 3	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1
War 4	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1
War 5	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1
War 6	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
War 7	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
War 8	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
War 9	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Рисунок 4.4 – Таблица истинности шифратора с установленным на входе «Е» логический сигнал 1

Исходя из вышеперечисленных данных, была построена диаграмма состояний шифратора с установленным на входе «Е» логический сигнал 1 предоставленная на рисунке 4.5.

 


Рисунок 4.5 – Диаграмма состояний шифратора с установленным на входе «Е» логический сигнал 1

Исходя из вышеперечисленных таблиц истинности и временных диаграмм состояний шифратора, можно определить, что активный низкий уровень на выходе G(групповой сигнал) появляется при условиях перехода логического сигнала 0 на любой информационный вход (X0-X7) и на вход E.

Исходя из вышеперечисленных таблиц истинности и временных диаграмм состояний шифратора, можно определить, что активный низкий уровень на выходе E0(разрешение от выхода) появляется при условии, если на всех информационных входах (X0-X7) присутствует логический сигнал. 1, а также разрешена работа шифратора активным сигналом E

Таблица истинности проверки приоритетности шифратора изображена на рисунке 4.6.

	E	X7	X6	X5	X4	X3	X2	X1	X0	Y2	Y1	Y0	G	E0
War 1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
War 2	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	1
War 3	0	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	1
War 4														
War 5														
War 6														
War 7														
War 8														
War 9														

Рисунок 4.6 – Таблица истинности проверки приоритетности шифратора

Исходя из вышеперечисленных данных, была построена диаграмма состояний проверки приоритетности шифратора предоставленная на рисунке 4.7.

 


Рисунок 4.7 – Диаграмма состояний проверки приоритетности шифратора

Исходя из вышеперечисленных таблицы истинности и временной диаграммы состояний проверки приоритетности шифратора, можно определить, что активные сигналы были поданы на входы X3 и X6. Следуя из показаний можно сделать вывод, что вход с большим порядковым номером обладает большим приоритетом.

4.2 Дешифратор

Условное графическое обозначение дешифратора представлено на рисунке 4.8.

 


Рисунок 4.8 – Условное графическое обозначение дешифратора

Таблица истинности дешифратора с установленным на входах «Е», «X0» и «X1» соответствующие значения сигналов изображена на рисунке 4.9.

	E	X1	X0	Y3	Y2	Y1	Y0
Шар 1	0	0	0	1	1	1	0
Шар 2	0	0	1	1	1	0	1
Шар 3	0	1	0	1	0	1	1
Шар 4	0	1	1	0	1	1	1
Шар 5	1	0	0	1	1	1	1
Шар 6	1	0	1	1	1	1	1
Шар 7	1	1	0	1	1	1	1
Шар 8	1	1	1	1	1	1	1

Рисунок 4.9 – Таблица истинности дешифратора

Исходя из вышеперечисленных данных, была построена диаграмма состояний дешифратора, предоставленная на рисунке 4.10.

 


Рисунок 4.10 – Диаграмма состояний дешифратора

Исходя из вышеперечисленных таблицы истинности и временной диаграммы состояний дешифратора, можно определить, что активным логическим сигналом на входе управления «Е» дешифратора является уровень логического 0.

4.3 Мультиплексор

Условное графическое обозначение мультиплексора представлено на рисунке 4.11.

 


Рисунок 4.11 – Условное графическое обозначение мультиплексора

Таблица истинности мультиплексора изображена на рисунке 4.12.

Таблица истинности мультиплексора

	E	A1	A0	X3	X2	X1	X0	Y
Шар 1	0	0	0	0	0	0	1	= X0
Шар 2	0	0	1	0	0	1	0	= X1
Шар 3	0	1	0	0	1	0	0	= X2
Шар 4	0	1	1	1	0	0	0	= X3
Шар 5	1	0	0	0	0	0	1	--
Шар 6	1	0	1	0	0	1	0	--
Шар 7	1	1	0	0	1	0	0	--
Шар 8	1	1	1	1	0	0	0	--

Рисунок 4.12 – Таблица истинности мультиплексора

Исходя из вышеперечисленных данных, была построена диаграмма состояний мультиплексора, представленная на рисунке 4.13.

Диаграмма состояний мультиплексора

 


Рисунок 4.13 – Диаграмма состояний мультиплексора

Исходя из вышеперечисленных таблицы истинности и временной диаграммы состояний мультиплексора, можно определить, что активным логическим сигналом на входе управления «Е» мультиплексора является уровень логического 0.

4.4 Сумматор

Условное графическое обозначение сумматора представлено на рисунке 4.14.

 


Рисунок 4.14 – Условное графическое обозначение сумматора

Таблица истинности сумматора изображена на рисунке 4.15.

Таблица истинности сумматора

	C0	A3	A2	A1	A0	B3	B2	B1	B0	S3	S2	S1	S0	C4
Шаг 1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0
Шаг 2	0	1	0	0	1	0	1	0	1	1	1	1	0	0
Шаг 3	0	0	1	0	1	0	1	1	0	1	0	1	1	0
Шаг 4	0	1	0	1	1	0	1	1	1	0	0	1	0	1
Шаг 5	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1
Шаг 6	1	0	0	1	1	0	1	0	1	1	0	0	1	0
Шаг 7	1	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0
Шаг 8	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	1	0	1	0
Шаг 9	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1
Шаг 10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Рисунок 4.16 – Таблица истинности логического элемента «ИЛИ»

Исходя из вышеперечисленных данных, была построена диаграмма состояний сумматора предоставленная на рисунке 4.16.

Диаграмма состояний сумматора

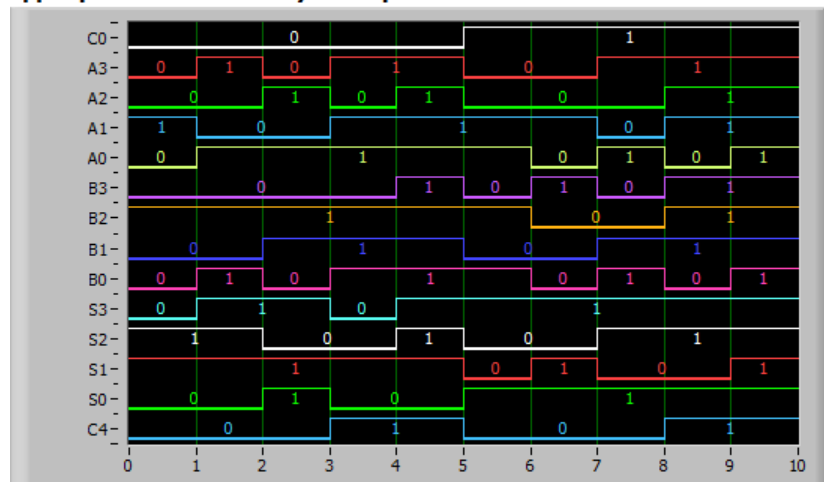


Рисунок 4.16 – Диаграмма состояний сумматора

Дано уравнение: $C0 + 2^0(A0 + B0) + 2^1(A1 + B1) + 2^2(A2 + B2) + 2^3(A3 + B3) = 2^0S0 + 2^1S1 + 2^2S2 + 2^3S3 + 2^4C4$.

Исходя из диаграммы состояний сумматора, произведем вычисления для каждого шага вручную.

$$1) 0 + 1(0 + 0) + 2(1 + 0) + 4(0 + 1) + 8(0 + 0) = 1 * 0 + 2 * 1 + 4 * 1 + 8 * 0 + 16 * 0.$$

Ответ: 6=6.

$$2) 0 + 1(1 + 1) + 2(0 + 0) + 4(0 + 1) + 8(1 + 0) = 1 * 0 + 2 * 1 + 4 * 1 + 8 * 1 + 16 * 0.$$

Ответ: 14=14.

$$3) 0 + 1(1 + 0) + 2(0 + 1) + 4(1 + 1) + 8(0 + 0) = 1 * 1 + 2 * 1 + 4 * 0 + 8 * 1 + 16 * 0.$$

Ответ: 11=11.

$$4) 0 + 1(1 + 1) + 2(1 + 1) + 4(0 + 1) + 8(1 + 0) = 1 * 0 + 2 * 1 + 4 * 0 + 8 * 0 + 16 * 1.$$

Ответ: 18=18.

$$5) 0 + 1(1 + 1) + 2(1 + 1) + 4(1 + 1) + 8(1 + 1) = 1 * 0 + 2 * 1 + 4 * 1 + 8 * 1 + 16 * 1.$$

Ответ: 30=30.

$$6) 1 + 1(1 + 1) + 2(1 + 0) + 4(0 + 1) + 8(0 + 0) = 1 * 1 + 2 * 0 + 4 * 0 + 8 * 1 + 16 * 0.$$

Ответ: 9=9.

$$7) 1 + 1(0 + 0) + 2(1 + 0) + 4(0 + 0) + 8(0 + 1) = 1 * 1 + 2 * 1 + 4 * 0 + 8 * 1 + 16 * 0.$$

Ответ: 11=11.

$$8) 1 + 1(1 + 1) + 2(0 + 1) + 4(0 + 0) + 8(1 + 0) = 1 * 1 + 2 * 0 + 4 * 1 + 8 * 1 + 16 * 0.$$

Ответ: 13=13.

$$9) 1 + 1(0 + 0) + 2(1 + 1) + 4(1 + 1) + 8(1 + 1) = 1 * 1 + 2 * 0 + 4 * 1 + 8 * 1 + 16 * 1.$$

Ответ: 29=29.

$$10) 1 + 1(1 + 1) + 2(1 + 1) + 4(1 + 1) + 8(1 + 1) = 1 * 1 + 2 * 1 + 4 * 1 + 8 * 1 + 16 * 1.$$

Ответ: 31=31.

Исходя из вышеперечисленных уравнений, можно сделать вывод, так как ответы левой половины уравнения и правой половины уравнения в каждом из примеров было одинаково, следовательно, прибор работает корректно.

4.5 Цифровой компаратор

Условное графическое обозначение цифрового компаратора представлено на рисунке 4.17.

 


Рисунок 4.17 – Условное графическое обозначение цифрового компаратора

Таблица истинности цифрового компаратора изображена на рисунке 4.18.

Таблица истинности цифрового компаратора

	A3	A2	A1	A0	B3	B2	B1	B0	I(A>B)	I(A=B)	I(A<B)	A>B	A=B	A<B
Шаг 1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0
Шаг 2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Шаг 3	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0
Шаг 4	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Шаг 5	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0
Шаг 6	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
Шаг 7	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0
Шаг 8	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Шаг 9	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
Шаг 10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
Шаг 11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
Шаг 12	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0
Шаг 13	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
Шаг 14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1

Рисунок 4.18 – Таблица истинности цифрового компаратора

Исходя из вышеперечисленных данных, была построена диаграмма состояний цифрового компаратора предоставленная на рисунке 4.19.

Диаграмма состояний цифрового компаратора

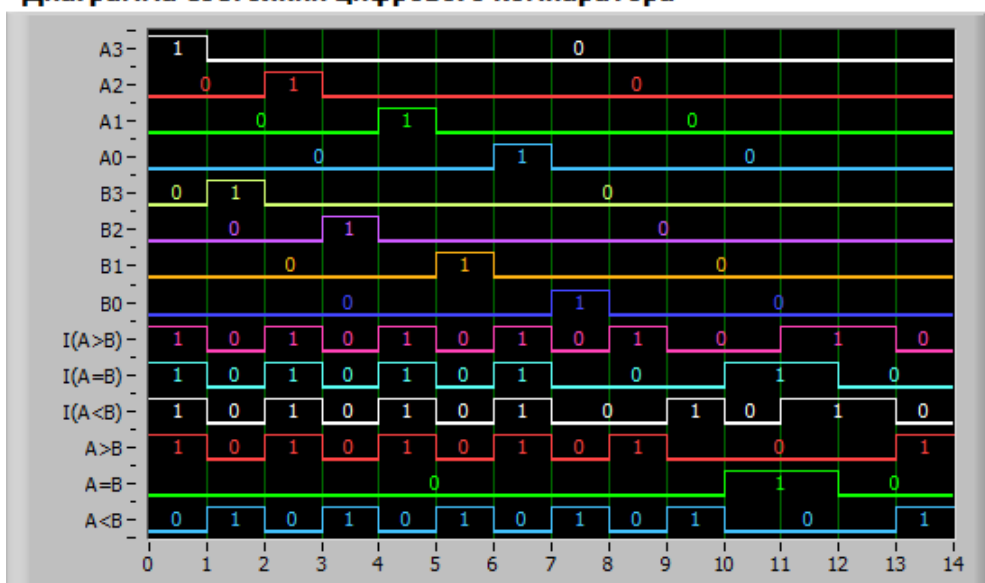


Рисунок 4.19 – Диаграмма состояний цифрового компаратора

Исходя из вышеперечисленной таблицы истинности цифрового компаратора К555СП1, можно сделать вывод, что для сравнения пятиразрядных двоичных слов требуется использовать следующим образом: младший компаратор СП1 используется как четырехразрядный, четыре старших – как пятиразрядные (входы $I(A > B)$ и $I(A < B)$ служат пятой парой разрядных входов, то есть А4 и В4 соответственно).

5 ВЫВОД

Изучили работу коммутационных логических элементов шифратора, дешифратора, мультиплексора, сумматора и цифрового компаратора. Получили их таблицы истинности и диаграммы состояний входных и выходных сигналов, а так же определили, какой логический сигнал на входе управления «Е» шифратора, дешифратора, мультиплексора является активным.